

# Logică digitală

-Curs 7-  
Circuite logice  
combinaționale  
-2021-

# Agenda discutie

---

- ☐ Administrativ
    - Probleme?
    - Video interactive: MUX, DEC
  - ☐ Circuite combinationalale, clasificare
  - ☐ Sumatoare: RCA
  - ☐ ALU
  - ☐ MUX, DEC
-

# Circuite logice combinaționale

---


- ☐ Circuite de procesare
  - ☐ Circuite de conversie
  - ☐ Circuite de interconectare
  - ☐ Componente universale
-

# Clasificare componente digitale


---
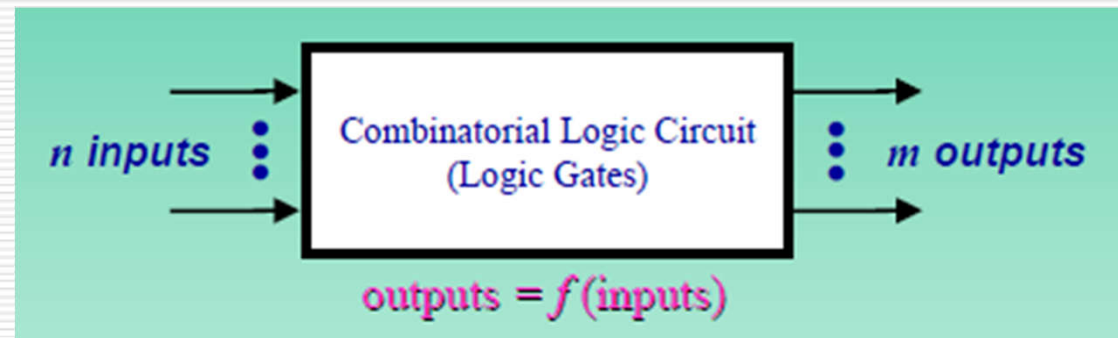
## □ Componente combinaționale

- Ușor de analizat, partiționat, verificat



## □ Componente secvențiale

 

# Clasificare circuite combinaționale (I)

---

## □ Procesare

- Operații aritmetice (Adunare, Scădere, Înmulțire, Împărțire)
  - Operații logice (ȘI, SAU-Exclusiv, Negare, etc.)
  - Comparare
  - Operații de manipulare la nivel de bit (shift-are, rotație, ...).
-

# Clasificare circuite combinaționale (II)

---

- Conversie date
    - Codificatoare
    - Decodificatoare
  - Interconnect-uri
    - Selecția sursei/destinației
    - Magistrale și interfete magistrală
  - Alte componente (blocuri din UC)
    - ROM
    - PLA
-

# Cuvinte cheie design digital

---

- Încapsulare

- Definirea unor componente/blocuri simple

- Iterare

- Replicarea/Instanțierea componentelor în design

- Ierarhie

- Realizarea unor blocuri mai mari din blocuri mai mici
-

# Exemplu – Sumatorul cu propagare serială a transportului

$x_i$	$y_i$	$c_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Truth Table




$x_i y_i$	00	01	11	10
$c_i$				
0		1		1
1	1		1	

$$s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$$

Map Representation

$x_i y_i$	00	01	11	10
$c_i$				
0			1	
1		1	1	1
   
$$c_{i+1} = x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)$$






# Unitate sumator/scăzător C<sub>2</sub>


## □ Scădere

$$A - B = A + B' + 1$$

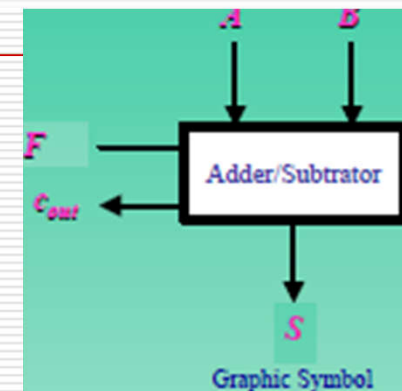

F	Function	Comment
0	$A + B$	Addition
1	$A + B' + 1$	Subtraction

Truth Table

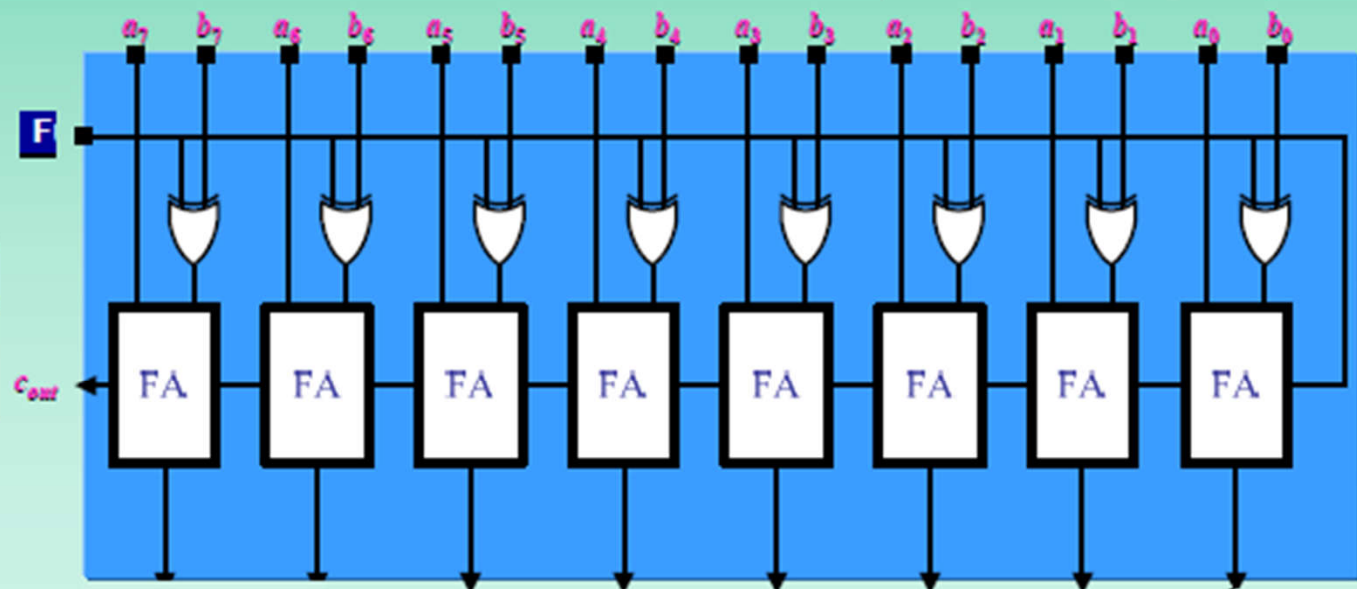


8-bit Adder/Subtractor Unit Schematic

# Unitate Aritmetico-Logică (ALU)

---

- ❑ Realizează operațiile operațiile aritmetice și logice elementare:
    - Aritmetice: adunare, scădere, incrementare, decrementare
    - Logice: ȘI, SAU, Identitate, Negare
  - ❑ Toate operațiile aritmetice se bazează pe sumator → blocul de bază este sumatorul
  - ❑ Trebuie configurați corespunzător operanzii → bloc dedicat de extensie op.aritmetice
-

# ALU

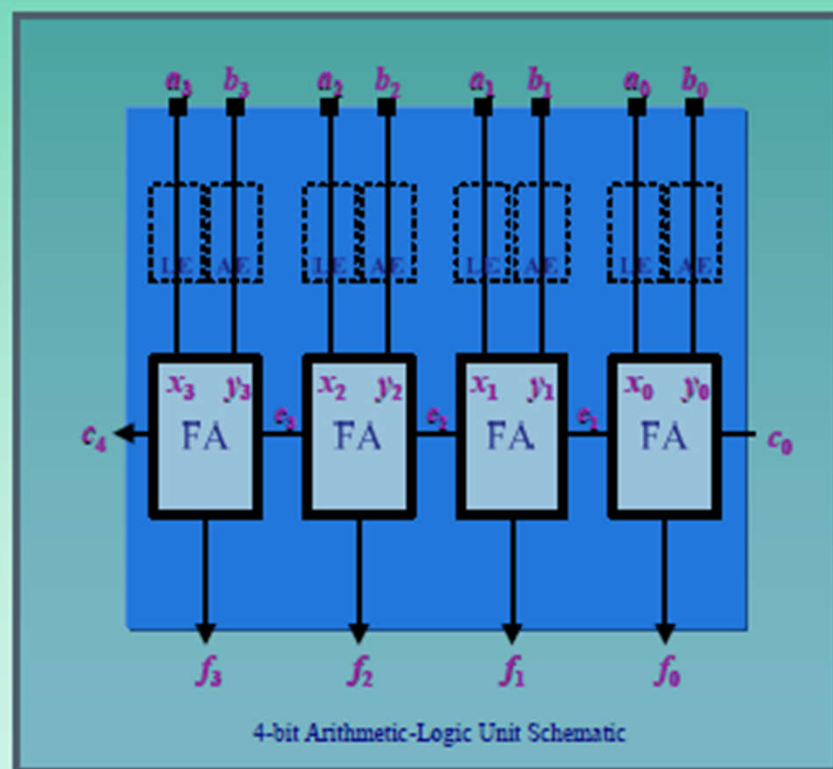

# Bloc extensie aritmetică

$M$	$S_1$	$S_0$	Function Name	$F$	$X$	$Y$	$c_0$
1	0	0	Decrement	$A - 1$	$A$	all 1's	0
1	0	1	Add	$A + B$	$A$	$B'$	0
1	1	0	Subtract	$A - B$	$A$	$B'$	1
1	1	1	Increment	$A + 1$	$A$	all 0's	1

Functional Table


$M$	$S_1$	$S_0$	$b_i$	$y_i$
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Truth Table

		$S_1 S_0$			
		00	01	11	10
$b_i$	0	1			1
	1	1	1		

$$y_i = M S_1' b_i + M S_0' b_i'$$

Map Representation

 


Logic Schematic

# Bloc extensie operații logice

$M$	$S_1$	$S_0$	Function Name	$F$	$X$	$Y$	$c_0$
0	0	0	Complement	$A'$	$A'$	0	0
0	0	1	AND	$A \text{ AND } B$	$A \text{ AND } B$	0	0
0	1	0	Identity	$A$	$A$	0	0
0	1	1	OR	$A \text{ OR } B$	$A \text{ OR } B$	0	0

Functional Table

 


$$x_i = M' S_1' S_0' a_i' + M' S_1 S_0 b_i + S_0 a_i b_i + S_1 a_i + M a_i$$


Map Representation

$M$	$S_1$	$S_0$	$x_i$
0	0	0	$a_i'$
0	0	1	$a_i b_i$
0	1	0	$a_i$
0	1	1	$a_i + b_i$
1	X	X	$a_i$


Truth Table

 

# Arhitectură ALU

 

4-bit Arithmetic Logic Unit Schematic

 


Graphic Symbol

# Decodificator

---

- circuite logice combinaționale ce prezintă un anumit  $n$  intrări și până la  $2^n$  ieșiri, care activează **ieșirea (UNA SINGURĂ)** corespunzătoare valorii combinației vectorului de intrare
  - Pot avea intrări de activare, astfel încât ieșirea selectată nu pot fi activată decât dacă intrările de activare sunt active.
  - Pt.  $n$  intrări și cu  $m$  ieșiri → decodificator  $n$ -la- $m$ .
  - Uzual sunt folosite pt. activarea (EN) componentelor
-

# Decodificatorul 1-la-2

 

Graphic Symbol


$$C_0 = EA'_0$$

$$C_1 = EA_0$$

Boolean Expression

$E$	$A_0$	$C_1$	$C_0$
1	0	0	1
1	1	1	0
0	X	0	0


Truth Table

 

Logic Schematic



# Decodificatorul 2-la-4

 


$$\begin{aligned}
 C_0 &= E_0 A'_1 A'_0 \\
 C_1 &= E_0 A'_1 A_0 \\
 C_2 &= E_0 A_1 A'_0 \\
 C_3 &= E_0 A_1 A_0
 \end{aligned}$$

Boolean Expression



$E$	$A_1$	$A_0$	$C_3$	$C_2$	$C_1$	$C_0$
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
0	X	X	0	0	0	0

Truth Table

 


# Circuite integrate pe scară medie ce îndeplinesc funcția de decodificator


G	A	B	Y0	Y1	Y2	Y3
1	x	x	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

  


# 74LS138: decodificator 3-la-8

 

# DEC 4-la-16

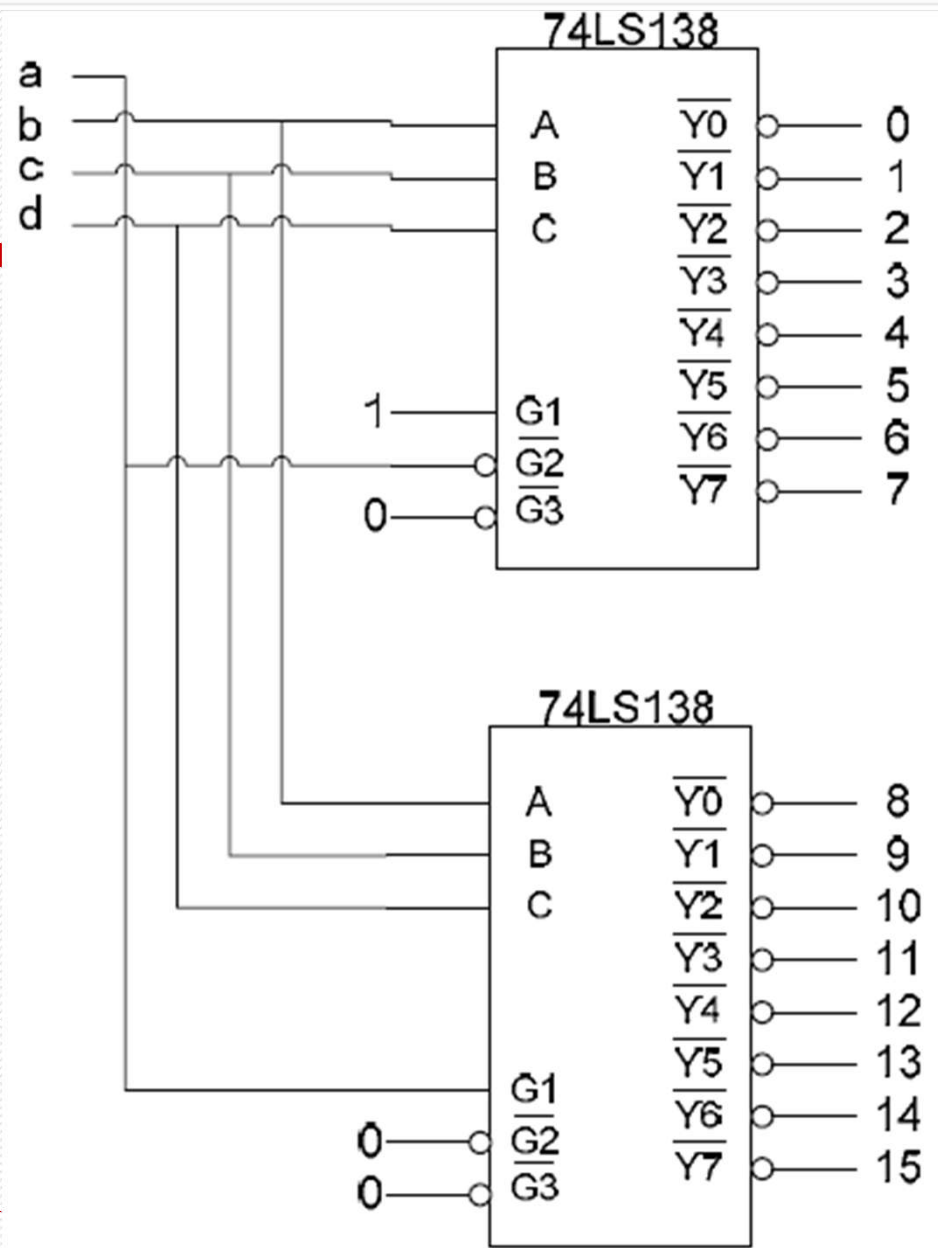


# 14LS42: Decodificator 4-la-10

 [illegible]
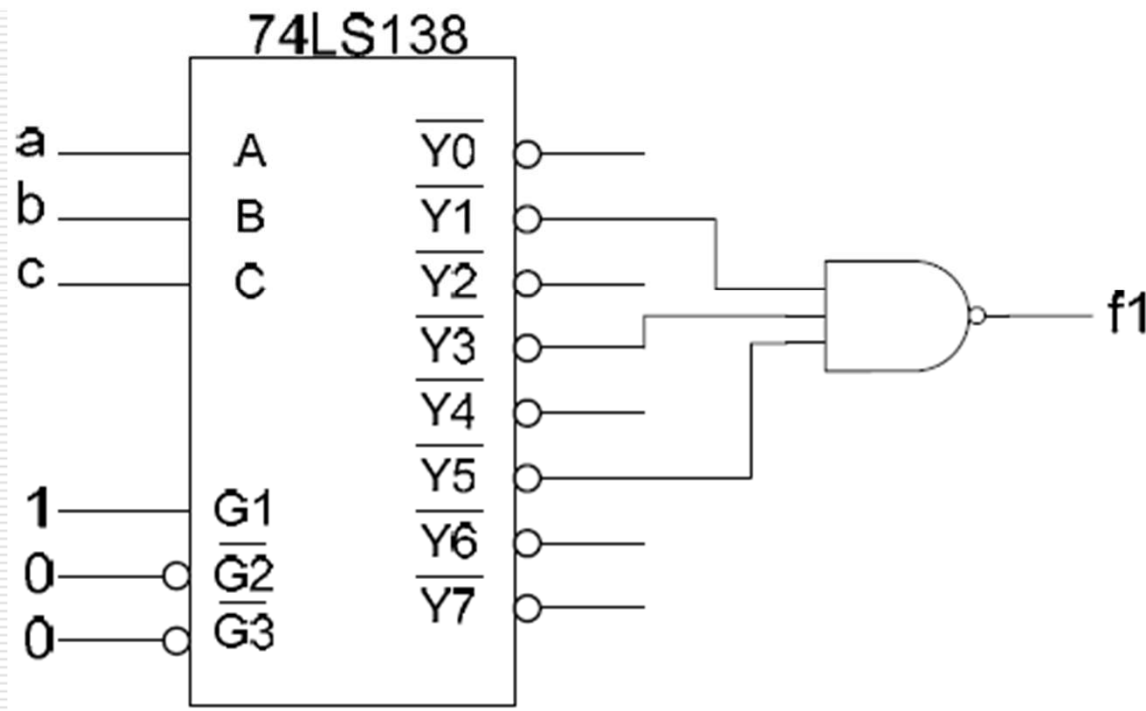
# Sinteza funcțiilor logice folosind decodificatoare

Să se implementeze cu ajutorul unui decodicator 74LS138 funcția logică  
 $f1(a,b,c) = \sum(1,3,5)$




# Multiplexor(Selector)

---

- ❑ Multiplexorul este un circuit logic combinațional ce conectează ieșirea acestuia la una din cele  $n$  intrări.
  - ❑ Selecția uneia din cele  $n$  intrări se face cu ajutorul a  $\log_2 n$  intrări de selecție.
  - ❑ Poate fi privit ca un comutator digital.
  - ❑ Este folosit pt. selecția unei singure surse de date din mai multe.
-

# MUX 2-la-1

 


Graphic Symbol

$$Y = S'D_0 + SD_1$$

Boolean Expression

$S$	$Y$
0	$D_0$
1	$D_1$

Truth Table

 


Logic Schematic




# MUX 2-la-1

---

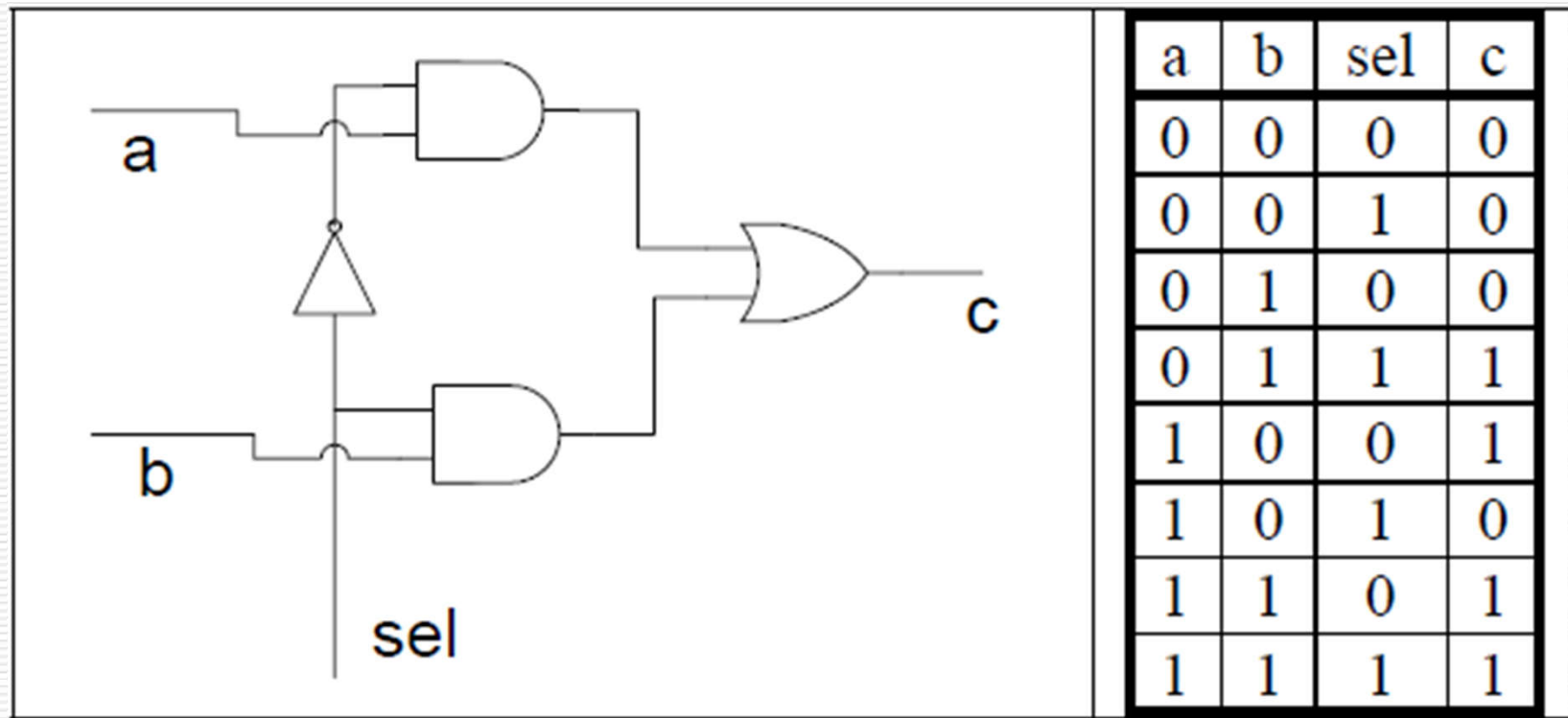

# MUX 4-la-1

 


Graphic Symbol

$$Y = S'_1 S'_0 D_0 + S'_1 S_0 D_1 + S_1 S'_0 D_2 + S_1 S_0 D_3$$

Boolean Expression


$S_1$	$S_0$	$Y$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

Truth Table

 

Logic Schematic


# 74LS153: MUX 4-la-1

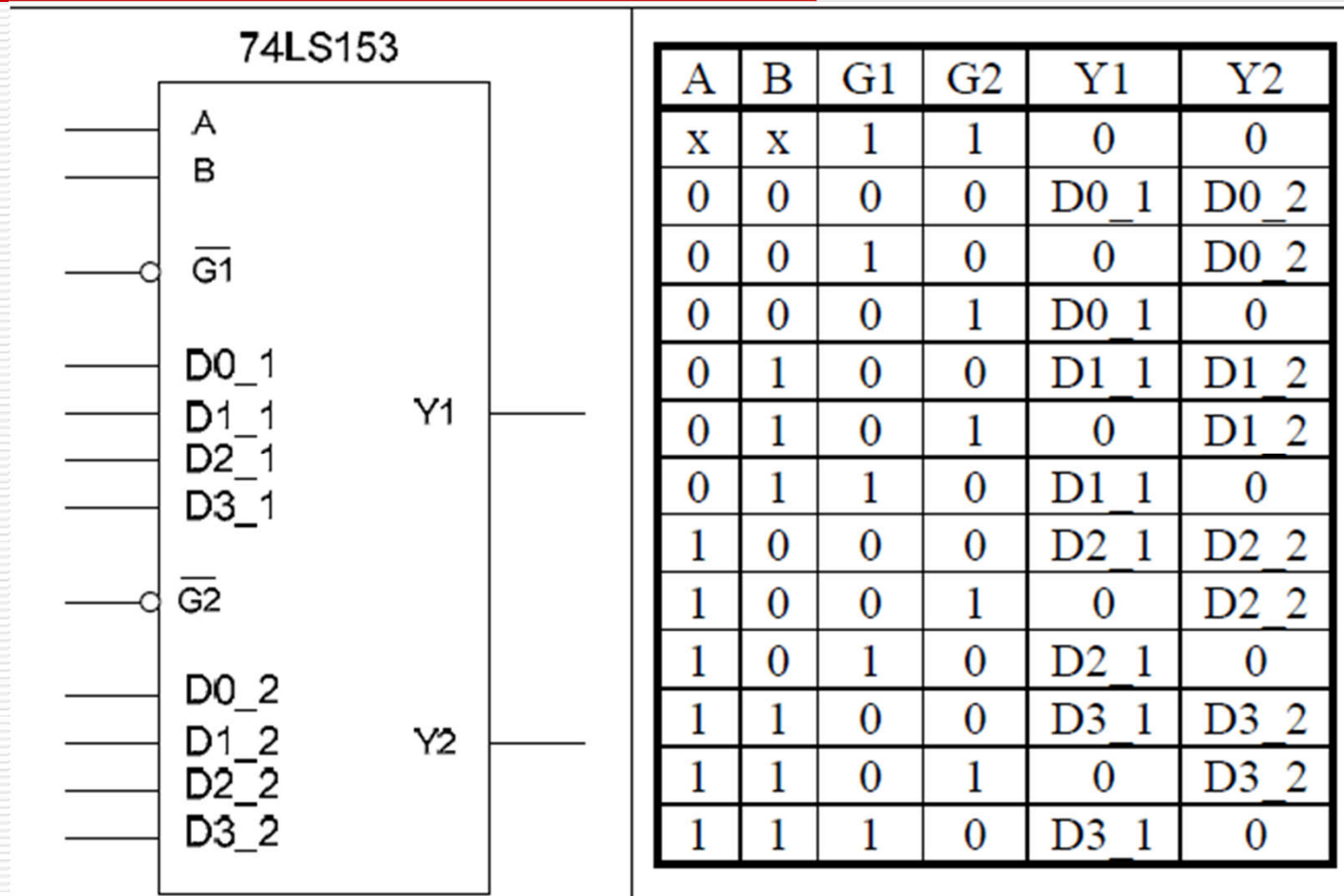


# MUX 8-la-1

$S_2$	$S_1$	$S_0$	$Y$
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$
1	0	0	$D_4$
1	0	1	$D_5$
1	1	0	$D_6$
1	1	1	$D_7$

Truth Table

 


Implementation with 2-to-1 Selectors

 

Implementation with 3-to-8 Decoder

# 74LS151: MUX 8-la-1

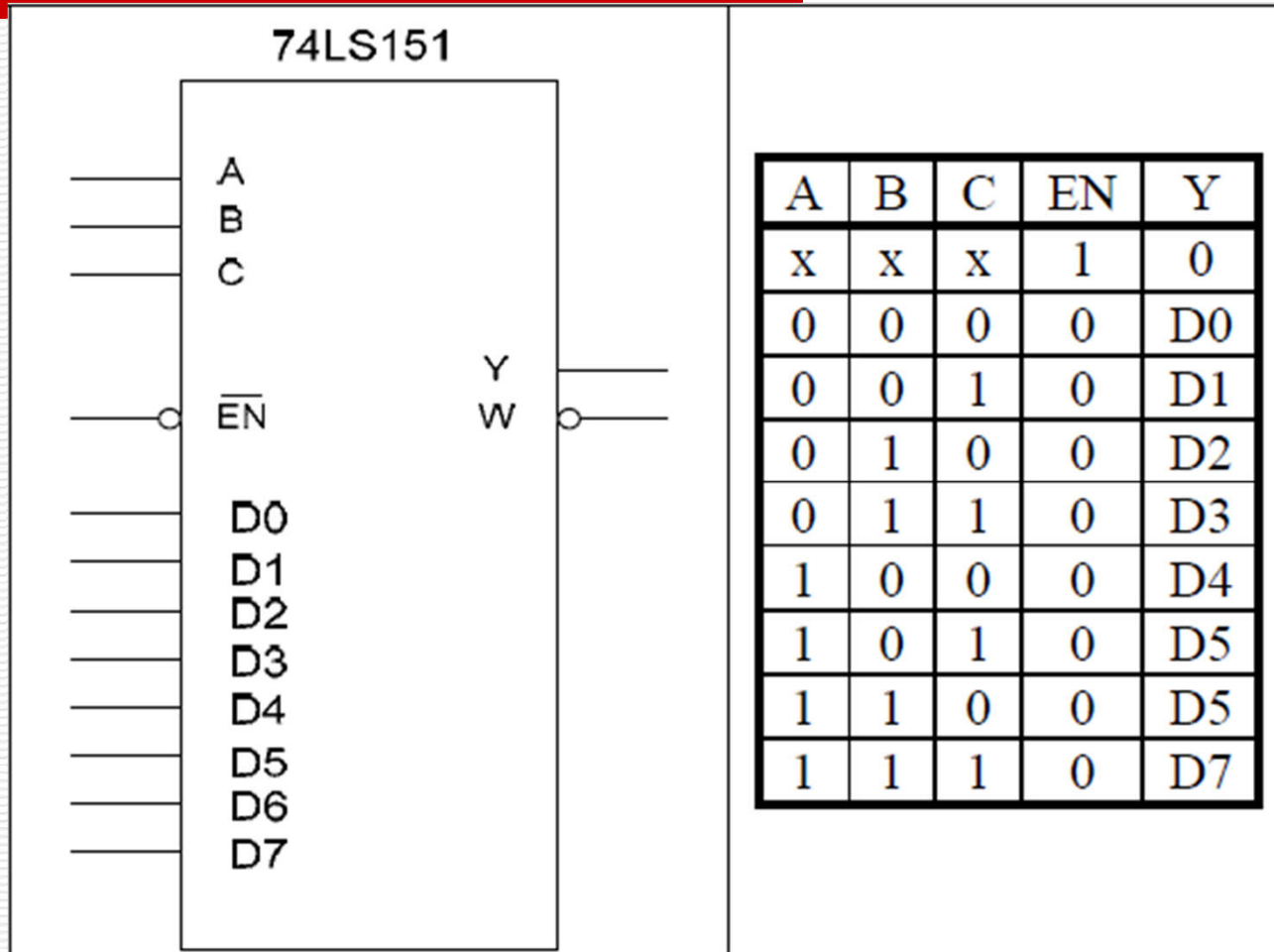

# Întrebări?

---

---

**Enough Talking Let's Get To It  
!!Brace Yourselves!!**

